

Охранная система на ИК лучах

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ПА Контракт электроника».
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.
Тел. (495) 741-77-24. E-mail: info@contrel.ru

Предлагаемый охранный модуль может включать мощную нагрузку (например, сирену – **в комплект поставки не входит!**) в случае даже кратковременного пересечения нарушителем невидимого инфракрасного луча. Устройство имеет функции задержки включения сирены после постановки на охрану и ограничения продолжительности сигнала тревоги.

Общий вид устройства представлен на **рис. 1**,

Технические характеристики

Напряжение питания, В	10-15
Ток потребления в режиме ожидания, мА	50
Ток потребления максимальный (без учета тока нагрузки реле), мА	100
Время задержки включения, с	около 60
Время работы сирены, с	около 60
Время задержки с момента срабатывания датчика до включения сирены, с	около 30
Размеры печатной платы, мм	
- базовый блок	87x56
- плата передатчика	43x34

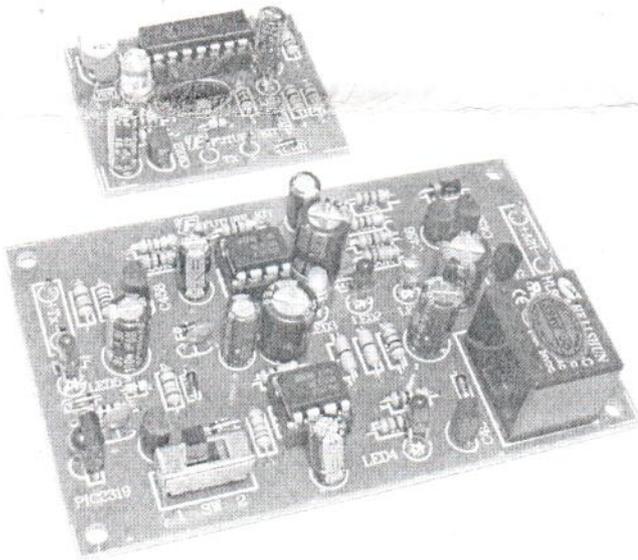


Рис. 1 Общий вид устройства

Принцип действия

Принципиальная электрическая схема приведена на **рис. 2**.

Передатчик (Transmission, TX).

Схема передатчика содержит два мультивибратора (генератора), выполненные в корпусе микросхемы DD1.

Подстроечным резистором VR1 можно в некоторых пределах менять частоту генератора. На транзисторе VT1 выполнен усилитель мощности, нагрузкой которого служит инфракрасный светодиод INF. Светодиод LED красного цвета свечения индицирует работу передатчика.

Базовый блок

Датчиком инфракрасного излучения является промышленный модуль ИК-приемника, широко применяемый в бытовой радиоаппаратуре. Модуль экранирован и содержит встроенный

предварительный усилитель сигнала. С выхода ИК-модуля (OUT) сигнал дополнительно усиливается каскадом на транзисторе VT1. Особенностью построения схемы является то, что используется двухпроводная схема соединений с основным блоком: по цепи «+» подается как напряжение питания, так и снимается усиленный сигнал.

Сигнал с приемника снимается с цепи «+» и через разделительный конденсатор C1 и диод D2 поступает на каскад усиления на транзисторах VT1, VT2. С выхода усилителя сигнал поступает на двухпозиционный переключатель SW.

Когда переключатель находится в положении «1», сигнал поступает на вход микросхемы таймера DD1. В случае даже кратковременного прерывания светового потока запускается таймер, и загорается красный светодиод LED3. Примерно через 30 секунд на выходе 3 таймера появляется логический «0», светодиод LED3 гаснет, и запускается таймер DD2. На его выходе появляется логическая «1», которая открывает ключ VT5, нагрузкой которого служит реле и светодиод LED4 красного цвета. Сирена, подключенная к контактам реле, издает звук. Примерно через 1 минуту (время определяется емкостью конденсатора C11 и сопротивлением резистора R15) таймер выключается, на его выход 3 появляется логический «0», ключ закрывается, реле обесточивается. Сирена молчит, и индикаторный светодиод LED4 не светится.

Если переключатель находится в положении «2», то таймер DD1 не принимает участия в работе схемы. Таким образом, сирена включается сразу же после пересечения инфракрасного луча, без задержки в 30 секунд.

На транзисторах VT3 и VT4 выполнен таймер задержки включения устройства. Конденсатор C4 медленно заряжается через резисторы R5 и R6. Примерно через 1 минуту напряжение на конденсаторе становится достаточным для открытия базы транзистора VT1, и на его коллекторе появляется логическая «1», которая разрешает работу таймеров DD1 и DD2. Светодиод желтого цвета LED2 загорается, индицируя переход устройства в режим охраны.

Зеленый светодиод LED1 горит постоянно, индицируя наличие питания. Стабилизатор IC1 обеспечивает схему неизменным напряжением +9В вне зависимости от колебаний входного напряжения питания (+10...+15 В).

Конструкция

Конструктивно устройство выполнено на двух односторонних печатных платах из фольгированного стеклотекстолита с размерами:

- базовый блок: 87x56 мм;
- плата передатчика: 43x34 мм.

Порядок настройки

1. Подключите модуль передатчика к основному блоку с помощью двухпроводной линии связи, к контактам «Tx», соблюдая указанную на платах полярность.
2. Подайте напряжение питания на контакты «12V» основного блока, соблюдая указанную на плате полярность.
3. Расположите приемник и передатчик в прямой видимости друг от друга. Включите питание.
4. После включения должен загореться зеленый индикаторный светодиод LED1. Через 1 минуту устройство должно перейти в режим готовности, о чем сигнализирует желтый светодиод LED2. Прервите луч (например, закрыв ИК светодиод или фотоприемник ладонью) Должен загореться светодиод LED3 красного цвета. Если переключатель SW находится в положении «1», то через 30 секунд должно сработать реле и загореться красный индикаторный светодиод LED4. Если же переключатель SW находится в положении «2», то реле должно сработать без задержки. В любом случае, реле должно выключиться примерно через 1 минуту после срабатывания.

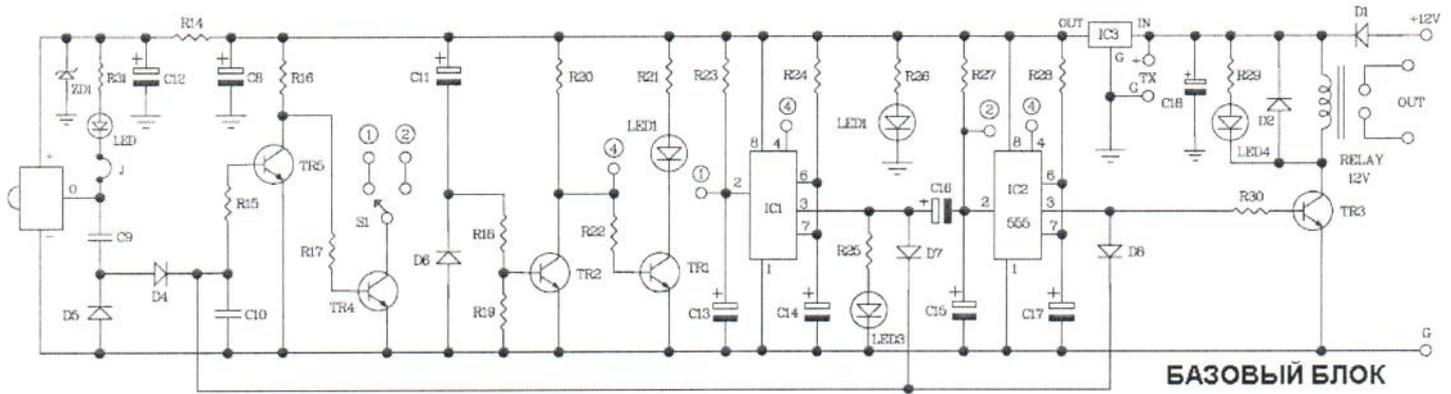
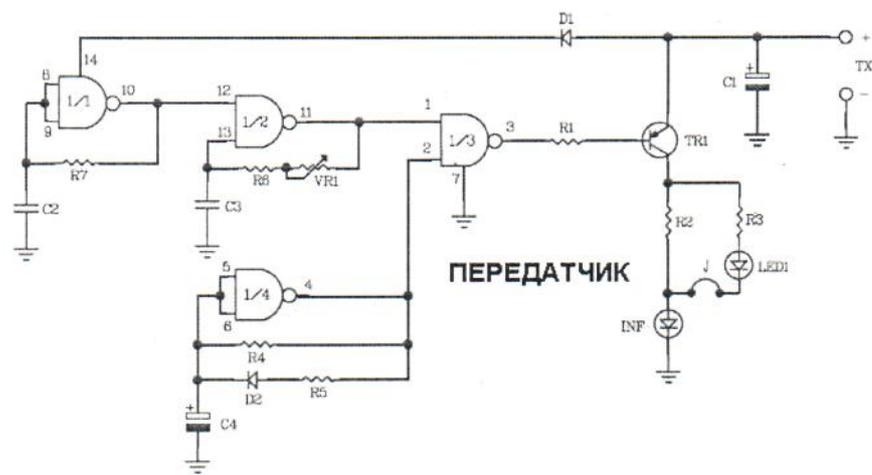


Рис.4. Схема электрическая принципиальная

(внимание! Из-за постоянного усовершенствования схема может быть изменена, при этом характеристики изделия не ухудшаются; принцип работы не изменяется)

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта: <http://www.masterkit.ru>

Вопросы можно задать по e-mail: infomk@masterkit.ru